

Or

An **or** gate output is 1 when at least one input is 1:

Input		Output	
a	b		
0	0	0	✓
0	1	1	✓
1	0	1	✓
1	1	1	✓

